

E i Y

$$\vec{z} = \frac{100 + j200}{4 + j2} = \frac{100 + j200}{2 + j} = \frac{200 + j150}{4 + j}$$

$$(100 + j200)(2 - j) = 100 - 100j + 200j + 100 = 200 + j100$$

$$\vec{z} = \frac{200 + j100}{4 + j} = 40 + j30$$

$$Y = \frac{1}{40 + j30} = \frac{40 - j30}{1600 + 900} = \frac{40 - j30}{2500} = 0.016 - j0.012$$

$$P_a = VI = (100 + j200)(4 + j2) =$$

$$P = (100 + j200)(4 - j2) = 400 - j200 + j800 - j^2 400$$

$$P = 400 + j600 + 400 = 800 + j600$$

$$P = 800$$

$$P_r = 600$$

$$P_a = \sqrt{640000 + 360000}$$

$$P_a = 10^2 \sqrt{64 + 36} = 10^2 \sqrt{100} = 10^3$$

$$\cos \theta = \frac{800}{1000} = 0.8$$

$$\tan \theta = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\frac{1}{R} = j\omega C + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\frac{1}{R} = 2j\omega C$$

$$R = \frac{1}{2j\omega C}$$

$$2\omega L - \frac{1}{2\omega C} = 0$$

$$b. \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

b, c, d, a

$$2\omega L = \frac{1}{2\omega C}$$

$$d. \frac{1}{\sqrt{4LC}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{4LC}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{2}{j\omega L} + \frac{1}{j\omega L}$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$$

$$\omega = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

$$R = \frac{j\omega L}{2}$$

a.

$$\omega L - 2 \frac{1}{j\omega C} + \frac{j\omega L}{2} = 0$$

$$\omega^2 \left(L + \frac{L}{2} \right) = \frac{2}{C}$$

$$\omega = \frac{2}{\sqrt{3LC}}$$

$$4|I_R| = I_L = I_C = 10$$

$$L = 0.02$$

$$C = 8 \times 10^{-4}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{16 \times 10^{-6}}} = \frac{10^3}{4} = 250$$

$$R = \dots I_R$$

$$I_L = \frac{V}{j\omega L} = \frac{V}{\omega L} = \frac{V}{250 \times 0.02} = \frac{V}{5}$$

$$4I_R = I_L$$

$$4I_R = \frac{E}{5} = 10$$

$$E = 50$$

$$\frac{V}{\omega L} = 10$$

$$\omega L =$$

$$V = 10 \times 250 \times 0.02$$

$$V = 50$$

$$4I_R = 10$$

$$4 \frac{50}{R} = 10$$

$$R = 20$$

$$|G| =$$

$$G = \frac{R}{(j\omega L)^2 + 2j\omega L + R}$$

$$= \frac{R(R - j2\omega L)}{R^2 + 4(\omega L)^2} = \frac{R^2 - j2R\omega L}{R^2 + 4(\omega L)^2}$$

$$g = \frac{R^2}{R^2 + 4(\omega L)^2} \quad \omega = 0$$

$$g = 1$$

$$\omega_c = 10^4, R = \dots L = 0.02$$

$$\omega L =$$

$$\omega L = 10^4 \times 0.02 = 200$$

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2}$$

$$R = \frac{\frac{R^2}{R^2 + 4(\omega L)^2}}{\frac{R^4 - 4(R\omega L)^2}{(R^2 + 4(\omega L)^2)^2}}$$

$$R = \frac{R^2}{R^2(R^2 - 4(\omega L)^2)} \cdot \frac{R^2}{(R^2 + 4(\omega L)^2)^2}$$

$$R = \frac{R^2 + 4(WL)^2}{R^2 - 4(WL)^2} = \frac{R^2 + 16 \times 10^4}{R^2 - 16 \times 10^4}$$

$$R^3 - 16 \times 10^4 R = R^2 + 16 \times 10^4$$

$$LGW = -R^2$$

$$200 \left(\frac{R^2}{R^2 + 4(200)^2} \right) = -R \frac{R^2}{R}$$

$$200 R^2 = -R^3$$

$$R = 200$$

$$R = -\frac{2WL}{B}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

$$Z_1 = R_1$$

$$Z_2 = R_2$$

$$\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{R_3} + j\omega C$$

$$\frac{1}{Z_3} = \frac{jR_3\omega C + 1}{R_3}$$

$$Z_3 = \frac{R_3}{jR_3\omega C + 1}$$

$$Z_4 = \frac{R_4}{jR_4\omega C + 1}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

$$R_1 (jR_3\omega C + 1) R_4 = R_2 (jR_4\omega C + 1) R_3$$

$$10 \times 20 \times C_3 \times 40 + 400 = j20 \times R_3 \times \omega \times 40 \times 4 \times 10^{-9} + 20R_3$$

$$R_3 = 20$$

$$10 \times 20 \times C_3 \times 40 = 24 \times 20 \times 40 \times 4 \times 10^{-9}$$

$$C_3 = 2 \times 4 \times 10^{-9} = 8 \times 10^{-9}$$

$$2WL = \frac{1}{\omega C} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{2}LC}$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{2}LC}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2WL = 0$$

$$f = \frac{1000}{2\pi} = 500$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$\frac{900}{20} \times \frac{16}{15} = \frac{\pi}{6}$$

$$100 \angle$$

$$R_2 = 2R$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{2R} + j\omega C$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{j2R\omega C + 1}{2R}$$

$$Z = \frac{2R}{j2R\omega C + 1}$$

$$Z_2 = R + j\omega L$$

$$Z = R + j\omega L + \frac{2R}{j2R\omega C + 1}$$

$$Z = R + j\omega L + \frac{2R - j4R^2\omega C}{4R^2\omega^2 C^2 + 1} = \frac{1}{Z}$$

$$Z = \frac{4R}{4R^2\omega^2 C^2 + 1} \quad R + j\omega L$$

$$4 \frac{V}{R} = \frac{V}{j\omega L}$$

$$\frac{4}{R} = \frac{1}{298 \cdot 0.02}$$

$$\frac{4}{R} = \frac{1}{5}$$

$$R = 20$$

$$I_R = \frac{\sqrt{V^2}}{R^2}$$

$$\omega \cdot L, C$$

$$R = 20$$

$$i = 10 + 10 + \frac{10}{4}$$

$$\omega =$$

$$G = \omega_0 CR = 625 \times 10^{-3} \times 8 \times 10^{-4} \times R$$

$$Q = 200 \times 0.2 \times R$$