

レポート課題

10.1 $E = 100 \angle 0^\circ [V]$, $Z_1 = 40[\Omega]$, $Z_2 = -j10[\Omega]$, $Z_3 = j20[\Omega]$, $Z_4 = 10[\Omega]$

図 10.13 から

$$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$S_a: I_1 Z_1 + Z_2 I_2 = E$$

$$S_b: I_2 Z_2 - (Z_3 + Z_4) I_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ Z_1 & Z_2 & 0 \\ 0 & Z_2 & -(Z_3 + Z_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E \\ 0 \end{bmatrix} \text{ と書けます。}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 40 & -j10 & 0 \\ 0 & -j10 & -(j20 + 10) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix}$$

左辺の det は

$$\Delta = -200 + j100 - 40[j20 + 10 - j10] = -200 + j100 - 400 - 400$$

$$\Delta = -600 - j300$$

$$I_1 = \frac{1}{-600 - j300} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 100 & -j10 & 0 \\ 0 & -j10 & -(j20 + 10) \end{vmatrix} = \frac{1}{-600 - j300} [-100(j20 + 10 - j10)]$$

$$I_1 = \frac{j1000 + 1000}{600 + j300} = \frac{j10 + 10}{6 + j3} = \frac{j20 + 20}{12 + j6} = \frac{j2 + 2}{3} = 2 + j0.667$$

$$I_2 = \frac{1}{-600 - j300} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 40 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & -(j20 + 10) \end{vmatrix} = -\frac{1}{600 + j300} [100(-j20 - 10)]$$

$$I_2 = \frac{j2000 + 1000}{600 + j300} = \frac{10 + j20}{6 + j3} = \frac{120 + j90}{45} = \frac{8 + j6}{3} = 2.667 + j2$$

$$I_3 = \frac{1}{-600 - j300} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 40 & -j10 & 100 \\ 0 & -j10 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{600 + j300} [100(-j10)]$$

$$I_3 = \frac{-j1000}{600 + j300} = \frac{-j10}{6 + j3} = -\frac{30 + j60}{45} = -0.667 - j1.333$$

10.2

$$(Z_1 + Z_2) I_a + Z_2 I_b = E$$
$$Z_2 I_a + (Z_2 + Z_3 + Z_4) I_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 40 - j10 & -j10 \\ -j10 & 10 + j10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 40 - j10 & -j10 \\ -j10 & 10 + j10 \end{vmatrix} = 400 + j300 + 100 + 100 = 600 + j300$$

$$I_a = \frac{1}{600 + j300} \begin{vmatrix} 100 & -j10 \\ 0 & 10 + j10 \end{vmatrix} = \frac{1}{600 + j300} (1000 + j1000) = \frac{10 + j10}{6 + j3}$$

$$I_a = \frac{90 + j30}{45} = 2 + j0.667$$

$$I_b = \frac{1}{600 + j300} \begin{vmatrix} 40 - j10 & 100 \\ -j10 & 0 \end{vmatrix} = \frac{j1000}{600 + j300} = \frac{j10}{6 + j3} = 0.667 + j1.333$$

$$+ I_1 = I_a = 2 + j0.667$$
$$+ I_2 = I_a + I_b = 2.667 + j2$$
$$+ I_3 = -I_b = -0.667 - j1.333$$

10.3.

$$Y_{BA} = \frac{1}{40} = 0.025 [S], Y_{AD} = \frac{1}{-j10} = j0.1 [S], Y_{AF} = \frac{1}{10 + j20} = 0.02 - j0.04 [S]$$

点 A, B, D, F の電位を V_A, V_B, V_D, V_F とする。

$$\text{また, } V_B = E$$

$$I_1 = Y_{BA} (V_B - V_A) = 0.025 (100 - V_A) = 2.5 - 0.025 V_A [A]$$

$$I_2 = Y_{AD} (V_A - V_D) = j0.1 V_A [A]$$

$$I_3 = Y_{AF} (V_A - V_F) = (0.02 - j0.04) V_A [A]$$

$$\text{また, ⑩ 10.13 から } I_1 = I_2 + I_3 \text{ の式}$$

$$2.5 - 0.025 V_A = j0.1 V_A + 0.02 V_A - j0.04 V_A$$

$$2.5 = V_A (0.045 + j0.06) \Rightarrow V_A = 20 - j26.667 [V]$$

$$I_1 = 2 + j0.667 [A]$$

$$I_2 = j0.1 (20 - j26.667) = 2.667 + j2 [A]$$

$$I_3 = (0.02 - j0.04) (20 - j26.667) = -0.667 - j1.333 [A]$$

$$I_a = I_1 = 2 + j0.667 [A]$$

$$I_b = -I_3 = 0.667 + j1.333 [A]$$

10.4 $E_1 = 20 \angle 0^\circ [V]$, $E_2 = 20 \angle 90^\circ [V]$, $R_1 = 8 [\Omega]$, $R_2 = 10 [\Omega]$, $R_3 = 4 [\Omega]$
 $X_L = 6 [\Omega]$, $X_C = 3 [\Omega]$

$I_a = -I$

$S_a: (8+j6)I_a - 8I_b = 20 \angle 0^\circ = 20$

$S_b: (-8I_a + (8+10+4)I_b + 4I_c = 0$

$S_c: 4I_b + (4-j3)I_c = 20 \angle 90^\circ = j20$

$$\begin{bmatrix} 8+j6 & -8 & 0 \\ -8 & 22 & 4 \\ 0 & 4 & 4-j3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \\ j20 \end{bmatrix}$$

$\Delta = 8+j6 [22(4-j3) - 16] + 8 [-8(4-j3)] = 716+j96$

$$I_{R_2} = I_b = \frac{1}{716+j96} \begin{vmatrix} 8+j6 & 20 & 0 \\ -8 & 0 & 4 \\ 0 & j20 & 4-j3 \end{vmatrix}$$

$$I_{R_2} = \frac{1}{716+j96} [(8+j6)(-j80) + 8(20(4-j3))]$$

$I_{R_2} = 1.33 - j1.74 [A]$

10.5 $R_1, L_1: -P$ $R_2 = 20 [\Omega]$, $R_3 = 50 [\Omega]$, $C_3 = 10 [\mu F]$, $C_4 = 20 [\mu F]$

$Z_1 = R_1 + j\omega L_1$, $Z_2 = R_2$, $Z_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}$, $Z_4 = \frac{1}{j\omega C_4}$

$Z_1 = 20 + j\omega L_1$, $Z_2 = 20 [\Omega]$, $Z_3 = 50 + \frac{1}{j\omega 10 \cdot 10^{-6}} [\Omega]$, $Z_4 = \frac{1}{j\omega 20 \cdot 10^{-6}}$

$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$

$(20 + j\omega L_1) \frac{1}{j\omega 20 \cdot 10^{-6}} = 20 \left[50 + \frac{1}{j\omega \cdot 10^{-5}} \right]$

$\frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega \cdot 10^{-5} \cdot 2} = 20 \left[\frac{j50 \cdot \omega \cdot 10^{-5} + 1}{j\omega \cdot 10^{-5}} \right]$

$R_1 + j\omega L_1 = j2\omega \cdot 10^{-2} + 40$

両辺の実数部と虚部を等しにする

$R_1 = 40 [\Omega]$

$L_1 = 0.02 [H]$